

## Elektrotechnik 2 - Altklausur 03

### Aufgabe A1 (8,5 P.)

Berechnen Sie den Ersatzwiderstand.

### Aufgabe A2 (12 P.)

Bestimmen Sie den Strom  $I$  durch  $R_3$ .

Aufgabe A3 (10 P.)

Berechnen Sie die Verlustleistung.

Viel Erfolg.